

Ejercicio 1

1.a) Transformar el siguiente número de punto flotante formato IEEE754 (expresado en hexadecimal) a binario (completar la tabla con ceros y unos):

0x4878007F:

1.b) Transformar el siguiente número de punto flotante formato IEEE754 (en formato hexadecimal). Expresar el resultado en formato decimal:

0x7FD81E00 : _____

Ejercicio 2

2.a) ¿Cuáles son las compuertas lógicas que consideramos universales, es decir, aquellas que nos posibilitan representar las funciones NOT, AND y OR? _____

2.b) Dada la siguiente función: $X = (B+C)B' + A' + AC'$ Marque, encerrando con un círculo en el índice, la o las funciones equivalentes.

(1) $X = B.C + A + A'$

(2) $X = BB' + B'C + A' + AC'$

(3) $X = B'C + A' + AC'$

(4) $X = B'$

2.c) ¿Cuál de las siguientes combinaciones de entradas producirá una salida en 1 en una compuerta XOR de tres entradas? (marque con un círculo el índice de la o las respuestas correctas)

(1) 100

(2) 101

(3) 011

(4) 000

Ejercicio 3

Encontrar la expresión minimizada de la función utilizando el siguiente mapa de Karnaugh. Indicar con claridad los agrupamientos realizados.

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				


$$F = C\bar{A}\bar{D} + C\bar{D}\bar{B} + A\bar{B}\bar{C} + C\bar{D}\bar{A} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD$$

Función minimizada: _____

Ejercicio 4


Evaluar el circuito y completar la columna de salida "F" de la tabla de verdad.

W	X	Y	Z	F
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

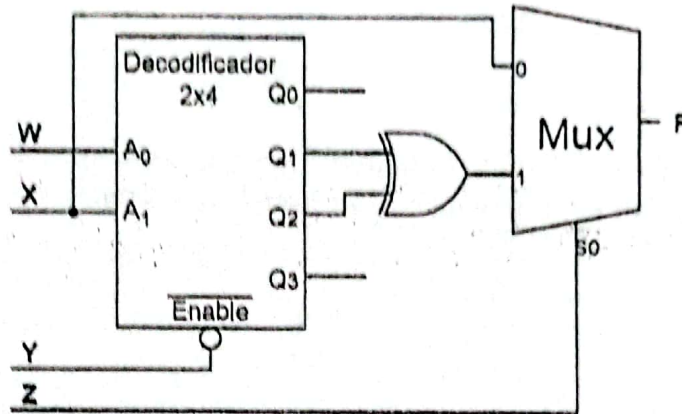


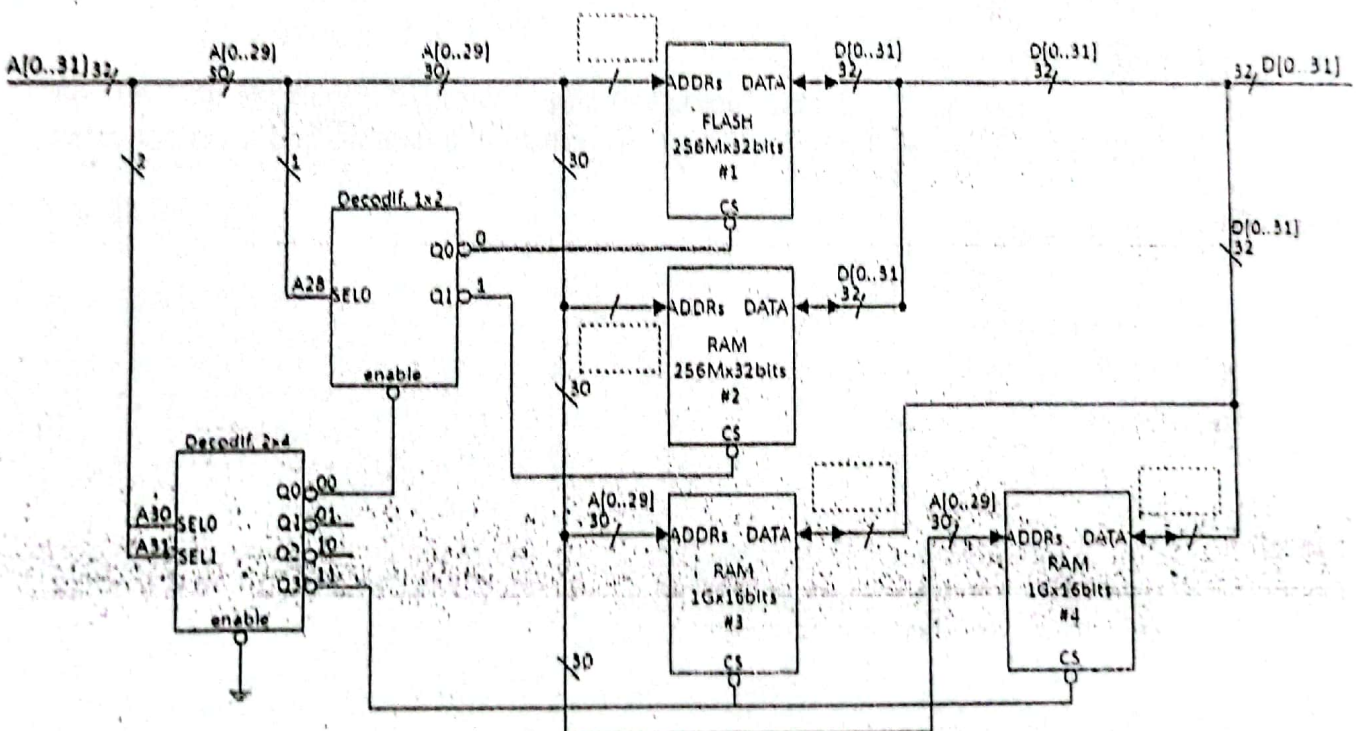Ejercicio 5

Considerando el sistema de memoria implementado en la figura:



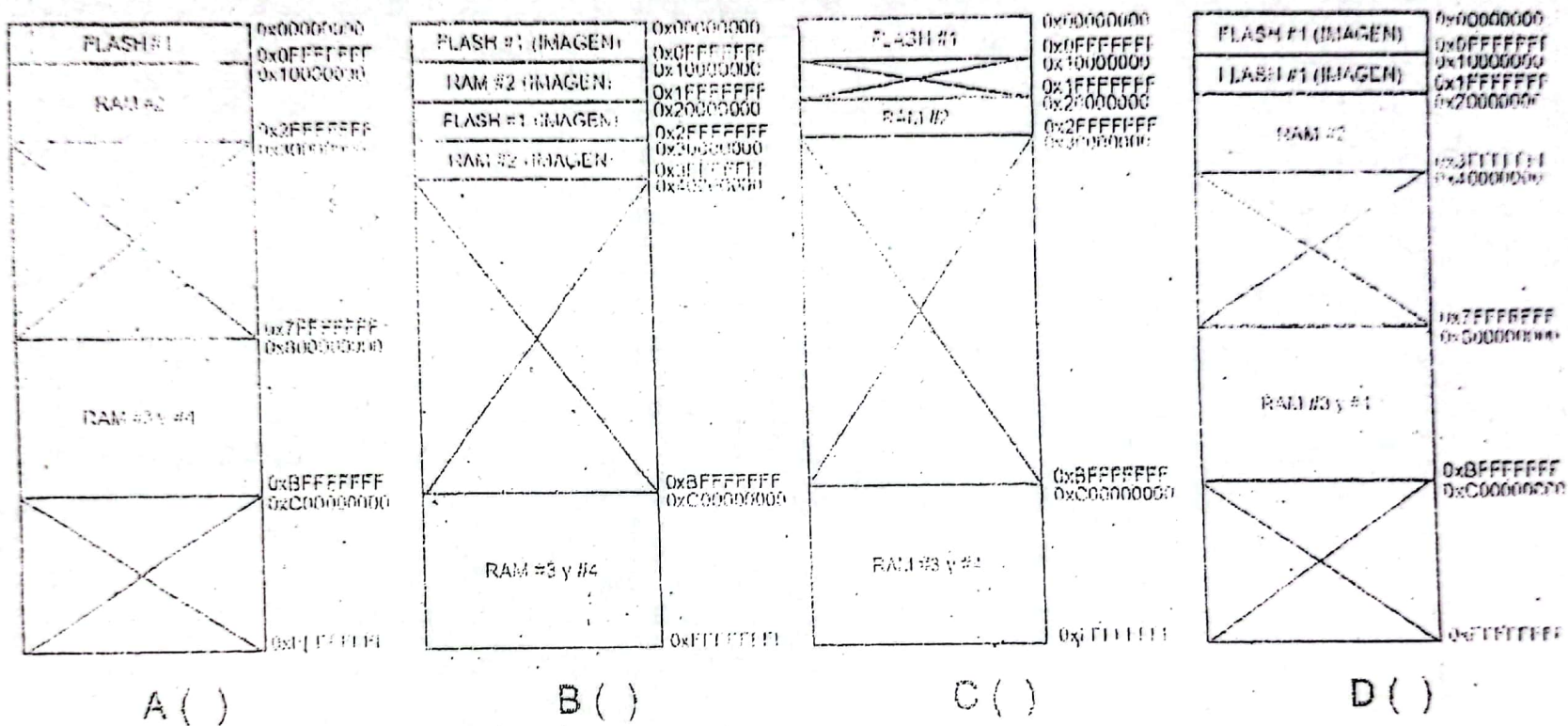- Completar los cuadros en líneas de puntos del diagrama con la cantidad de señales involucradas y su denominación.
- Determinar si alguno de los siguientes mapas de memoria representa correctamente la implementación del diagrama (Marcar con una X el correcto, o dejar en blanco si se considera que son todos incorrectos).




c) Calcular la cantidad total de palabras de RAM de 32 bits implementadas: _____ palabras.

d) Responder verdadero (V) o (F):

1. Los bloques #1 y #2 están en serie _____
2. El sistema solo posee conexiones en serie. _____
3. La memoria RAM #1 tiene asociada posiciones imagen. _____
4. El decodificador manejado por A28 divide un segmento de 512M palabras en dos segmentos de 256M palabras c/u. _____

2. El sistema solo posee conexiones en serie. _____
3. La memoria RAM #1 tiene asociada posiciones imagen. _____
4. El decodificador manejado por A28 divide un segmento de 512M palabras en dos segmentos de 256M palabras c/u. _____

Ejercicio 6

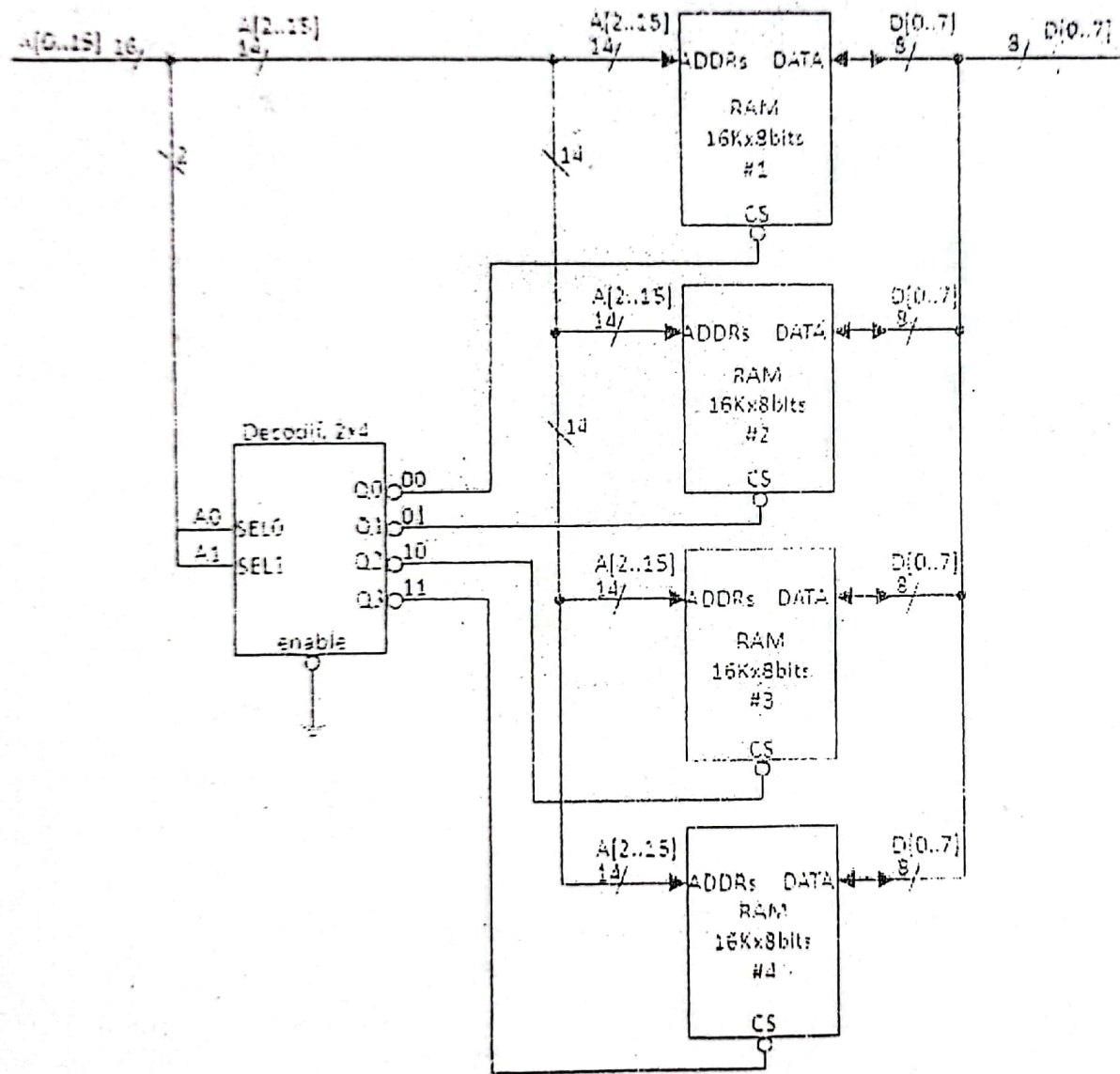

Indicar en qué número de bloque de RAM se almacenan las siguientes direcciones:

- a. 0x3471: RAM # _____
- b. 0x3470: RAM # _____
- c. 0xC0F6: RAM # _____
- d. 0x1F0F: RAM # _____


Ejercicio 7

Se pretende diseñar un registro de entrada serie (In) y salida paralelo O[0-3], además debe tener la capacidad de reemplazar toda la información con ceros (reset síncrono). La entrada op selecciona el funcionamiento:

- op = 0: reset
- op = 1: registro desplazamiento.


Además, debe generarse una salida extra (OUT_1) que se ponga en cero cuando todos los bits almacenados sean unos, de lo contrario debe dar salida uno.

Aclaración: El diagrama debe realizarse a continuación, debe utilizar las entradas y salidas dadas y no se puede agregar entradas o salidas nuevas a los flip-flop.

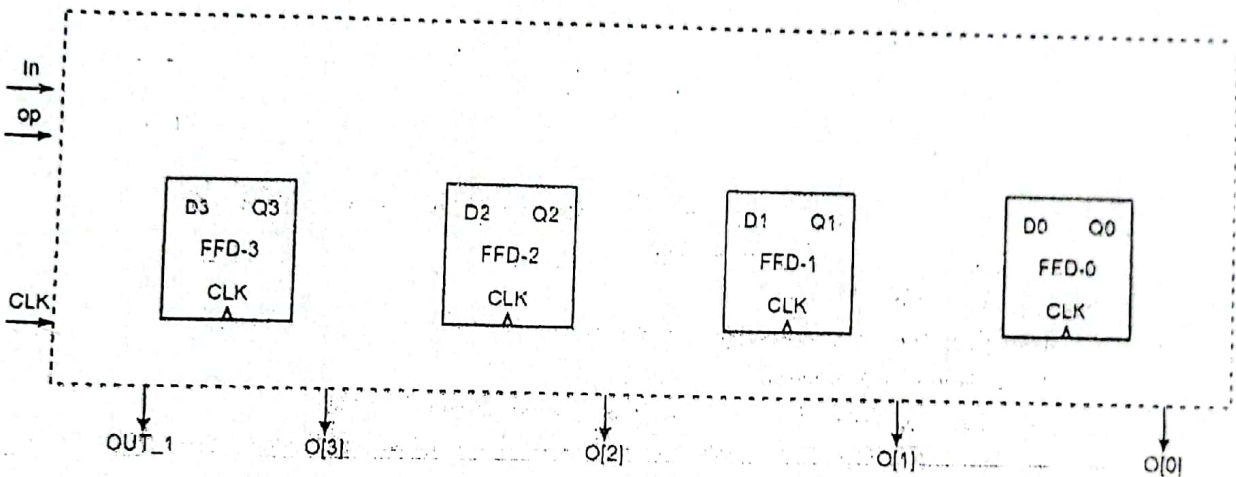

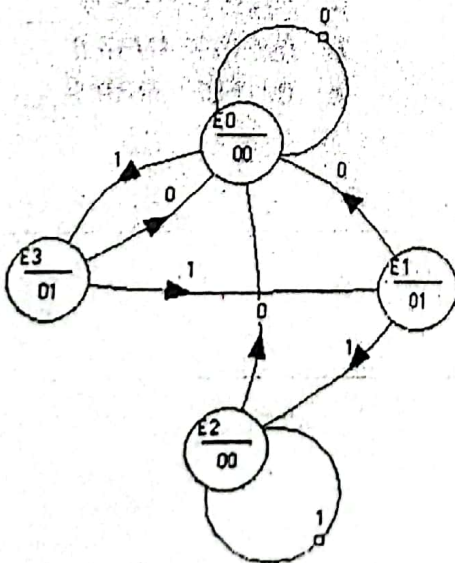Ejercicio 8

Dado el siguiente diagrama de estados, con una entrada "In" de 1 bit y una salida "Out" de 2 bits, considerando que los estados deben codificarse por el número de estado en representación binaria de 2 bits (ej: E0 es el "estado cero" y se codifica como "00"), completar las tablas de los circuitos combinacionales de estados y de salida del circuito secuencial.



Combinacional de estados				
Q ₁	Q ₀	In	D ₁	D ₀
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Combinacional de salida				
Codificación	Q ₁	Q ₀	OUT ₁	OUT ₀
E0				
E1				
E2				
E3				